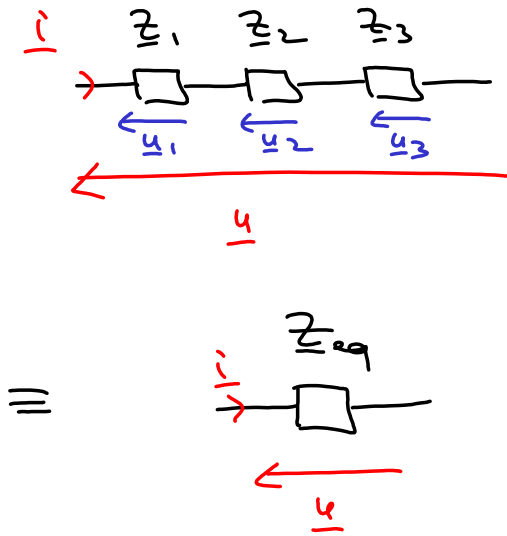


B Règles d'associations

B.1 Association en série




loi d'additivité des tensions:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= Z_1 i + Z_2 i + Z_3 i \\ &= (Z_1 + Z_2 + Z_3) i \end{aligned}$$


$$u = Z_{eq} i$$

ou $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + Z_3$


Exemple: bobine « réelle »

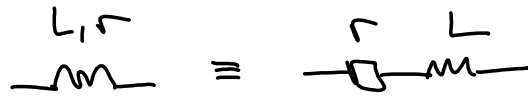

En RSF et en notation complexe:

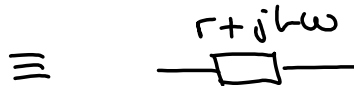

B.2 Association en parallèle

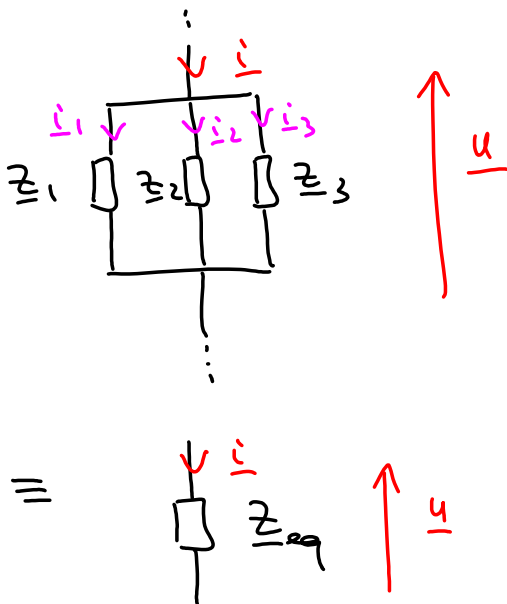


loi des nœuds:

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + i_3 \\ &= Y_1 u + Y_2 u + Y_3 u \\ &= (Y_1 + Y_2 + Y_3) u \end{aligned}$$


$$i = Y_{eq} u$$

ou $Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + Y_3$

Exemple :

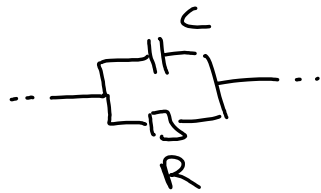

En RSF et en notation complexe :

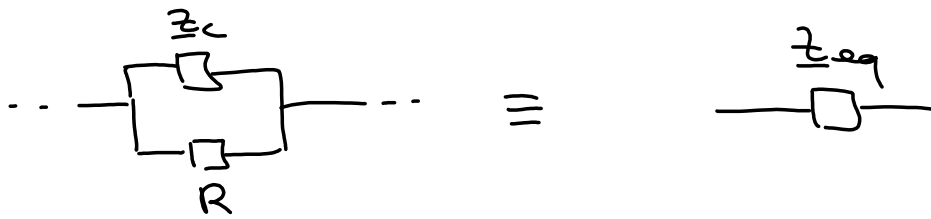

$$\text{cà } \underline{Y}_{eq} = \frac{1}{R} + \underline{Y}_C$$

$$= \frac{1}{R} + \frac{1}{\underline{Z}_C}$$

$$= \frac{1}{R} + jC\omega$$

$$= \frac{1}{R} + \frac{jRC\omega}{R}$$

$$\underline{Y}_{eq} = \frac{1 + jRC\omega}{R}$$

Ainsi : $\underline{Z}_{eq} = \frac{1}{\underline{Y}_{eq}}$

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$